

a. $V_{rms} = 50V$

$$V_{max} = V_{rms} \cdot \sqrt{2}$$
$$= 50 \cdot \sqrt{2}$$
$$= 70,71V$$

$$V_L = V_{max} - V_d$$
$$= 70,71 - 0,8$$
$$= 69,91V \checkmark$$

$$V_{avg} = \frac{V_L}{\pi} = \frac{69,91}{\pi}$$


$$= 22,253V \checkmark$$

b. $R_L = 200\Omega$

$$I_{avg} = \frac{V_{avg}}{R_L} = \frac{22,253}{200} = 0,111A \checkmark$$

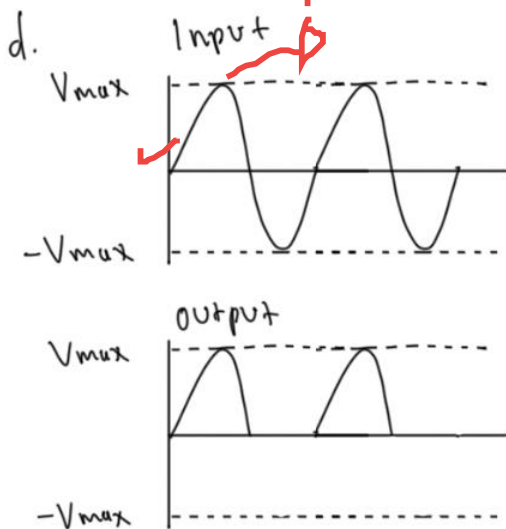c. $P = V_{avg} I_{avg}$

$$= 22,253 \cdot 0,111$$
$$= 2,47W \checkmark$$



4,5

$$V_d = 0,85 \text{ V}$$

$$9. V_{rms} = 220 \text{ V}$$

$$N_p : N_{s1} : N_{s2} = 4 : 1 : 1$$

$$V_{max} = 220 \cdot \sqrt{2}$$

$$= 311,127 \text{ V}$$

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\frac{311,127}{V_s} = \frac{4}{1}$$

$$V_s = \frac{311,127}{4}$$

$$V_s = 77,781 - 0,85 = 76,931 \text{ V}$$

$$V_{avg} = \frac{2 V_s}{\pi} = \frac{2 \cdot 76,931}{\pi} = 48,975 \text{ V} \checkmark$$

$$b. P = V_{avg} \cdot I_{avg} = \frac{V_{avg}^2}{R_L}$$

$$= \frac{48,975^2}{100}$$

$$= 23,985 \text{ W} \checkmark$$

$$c. I_{avg} = 5 \text{ A}$$

$$I_{avg} = \frac{V_{avg}}{R_L}$$

$$R_L = \frac{V_{avg}}{I_{avg}} = \frac{48,975}{5} = 9,795 \Omega \checkmark$$

$$V_{rms} = 120 V \rightarrow V_{max} = 120 \cdot \sqrt{2} = 169,7 V$$

$$C = 470 \mu F$$

$$R_L = 1 k\Omega$$

$$a. \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\frac{169,7}{V_s} = \frac{9}{1}$$

$$V_s = \frac{169,7}{9} = 18,855 V$$

$$b. I_{max} = \frac{V_s}{R_L} = \frac{18,855}{1000} = 0,01885 A = 18,85 mA$$

$$I_{avg} = \frac{2 I_{max}}{\pi} = \frac{2 \cdot 18,85}{\pi} = 12 mA$$

$$c. V_p = 18,855 V$$

$$I_p = 18,85 mA$$

$$V_R = \frac{I_p}{F \cdot C} = \frac{18,85 m}{120 \cdot 470 \mu} = 0,334 V_{p-p}$$

$$d. V_p = 18,855 - 1,4 = 17,455 \text{ V}$$

$$I_p = \frac{17,455}{1000} \approx 17,45 \text{ mA}$$

$$V_R = \frac{17,45 \text{ m}}{120 \cdot 470} = 0,309 V_{p-p}$$


$$e. V_{avg} = \frac{2 V_s}{\pi} \approx \frac{2 \cdot 18,855}{\pi} \approx 12,063 \text{ V}$$


No 4

Amplitudo = 5v


Offset voltage = 120v

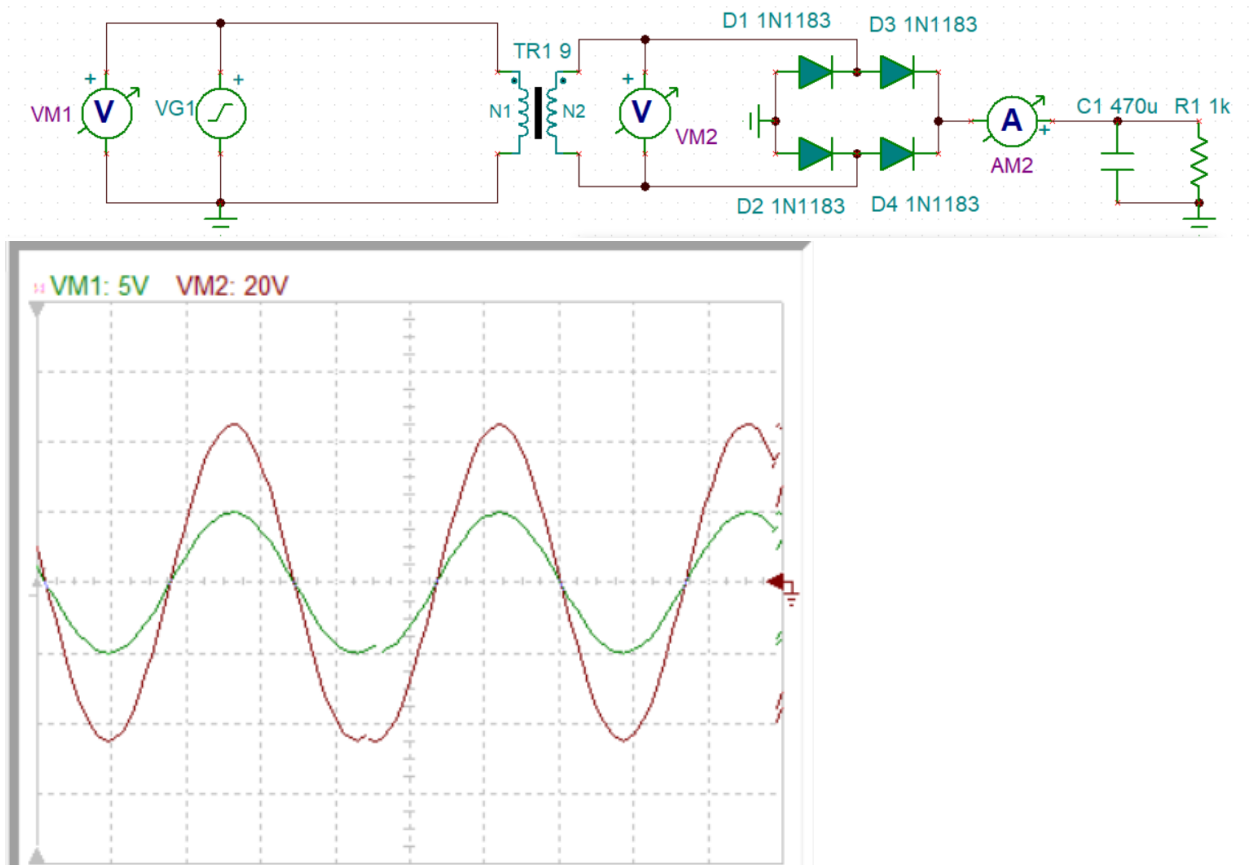a. Tegangan primer dan sekunder pada tranfomator




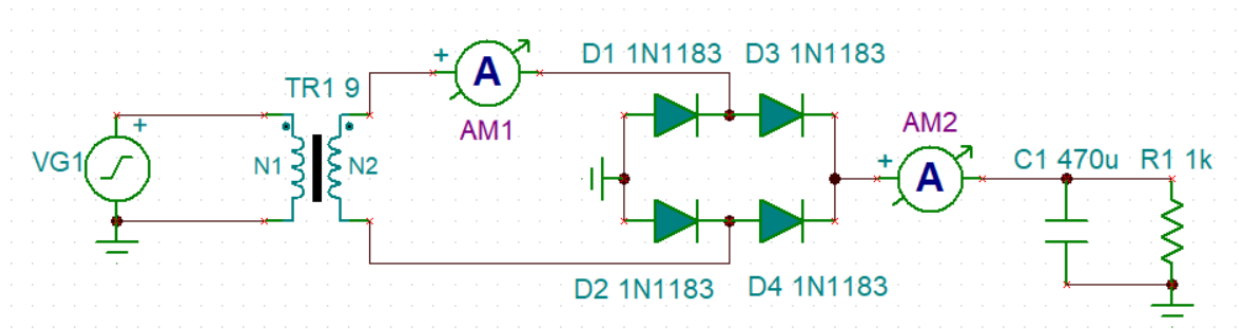

b. Arus pada sisi sekunder transformator

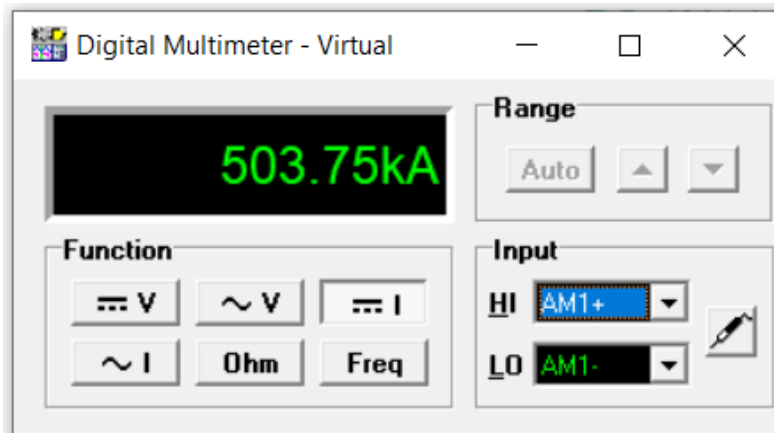

c. Arus pada sisi beban

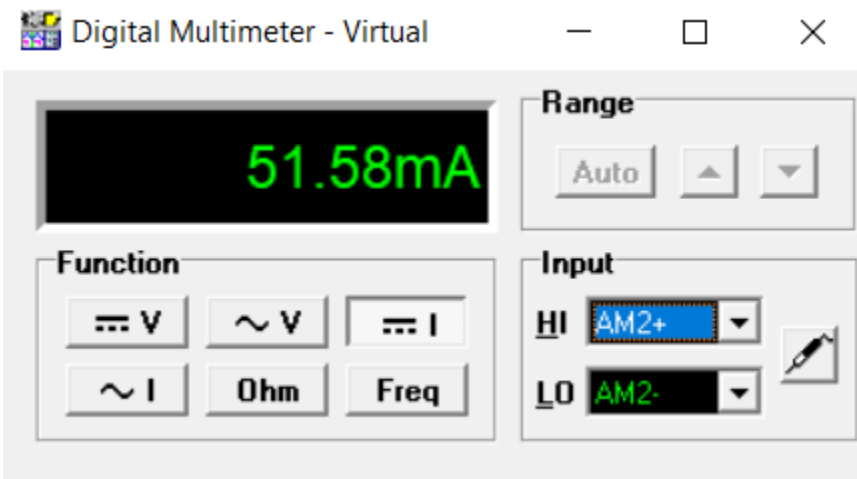

d. Tegangan pada sisi beban.

